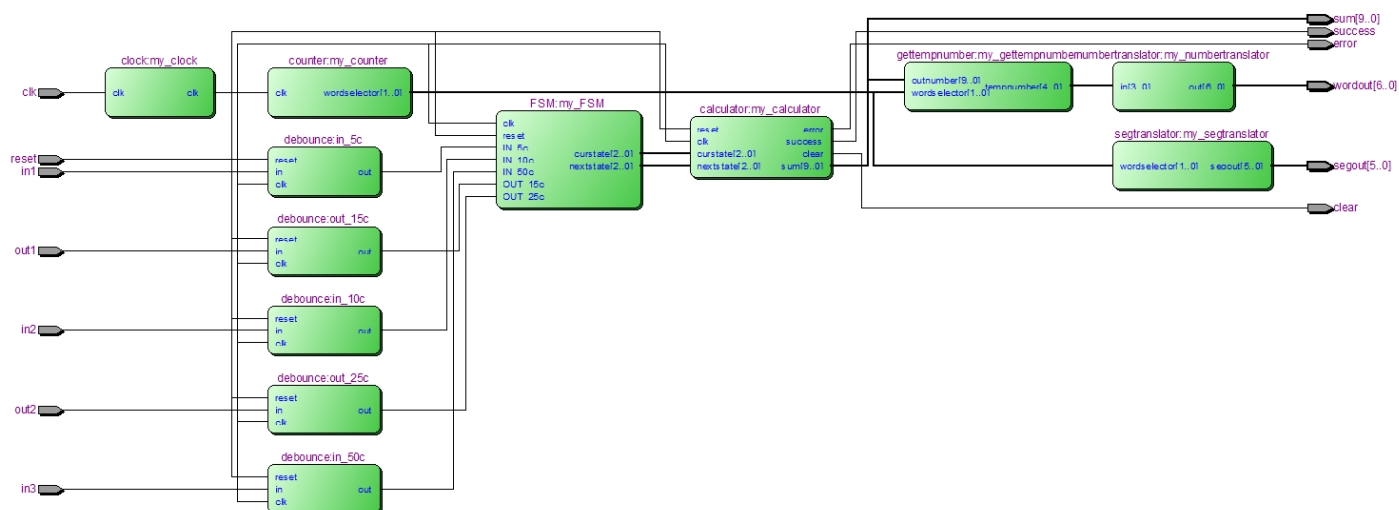


EDA2 实验报告


徐浩博 2020010108 软件 02

一、RTL 图

整体电路结构图如下：



二 状态转换图与说明

 

【GOT_WAITING】 基础状态，等待投币或者购买信号

当收到投入 5 元信号 `IN_5c` 时，跳入 `GOT_5c` 状态

当收到投入 10 元信号 `IN_10c` 时，跳入 `GOT_10c` 状态

当收到投入 50 元信号 `IN_50c` 时，跳入 `GOT_50c` 状态

当收到购买 15 元商品信号 `GOT_15c` 时，跳入 `BUY_15c` 状态

当收到购买 25 元商品信号 GOT_25c 时，跳入 BUY_25c 状态

当没有收到任何信号时，仍然保持 GOT_WAITING 状态

【GOT_5c】收到投入 5 元信号 IN_5c 后的状态

当收到投入 5 元信号 IN_5c 时，保持 GOT_5c 状态

当投入 5 元信号 IN_5c 消失时，跳回 GOT_WAITING 状态

【GOT_10c】收到投入 10 元信号 IN_10c 后的状态

当收到投入 10 元信号 IN_10c 时，保持 GOT_10c 状态

当投入 10 元信号 IN_10c 消失时，跳回 GOT_WAITING 状态

【GOT_50c】收到投入 50 元信号 IN_50c 后的状态

当收到投入 50 元信号 IN_50c 时，保持 GOT_50c 状态

当投入 50 元信号 IN_50c 消失时，跳回 GOT_WAITING 状态

【BUY_15c】收到购买 15 元商品信号 BUY_15c 后的状态

当收到购买 15 元商品信号 BUY_15c 时，保持 BUY_15c 状态

当购买 15 元商品信号 BUY_15c 消失时，跳回 GOT_WAITING 状态

【BUY_25c】收到购买 25 元商品信号 BUY_25c 后的状态

当收到购买 25 元商品信号 BUY_25c 时，保持 BUY_25c 状态

当购买 25 元商品信号 BUY_25c 消失时，跳回 GOT_WAITING 状态

三、各模块功能及实现方法

【分频模块】该部分由一个部分组成

clock:

功能：将高频率的晶振信号分频至适合电路工作的低频时钟信号

引脚：

input clk: 40MHz 振动频率，接 FPGA 板时钟信号引脚

output clk_: 250Hz 晶振，接 FPGA 后续所有模块

实现方法：count 每遇到一个 clk 上升沿则加一，count 的高位即可分频

【消抖模块】该部分由一个部分组成

debounce:

功能：对于输入的按键和拨码开关信号进行消抖

引脚：

input clk: 时钟信号

input reset: 重置信号

input in: 需要消抖的信号

output out: 消抖后的信号

实现方法：采用计数器的方法。时钟上升沿时比较上一次上升沿的输入信号与此次的输入信号，如果不一致则重新计数，一致则计数器加一；计数器累加到一定值，则说明输入信号在一段时间内已经稳定，此时可以将输入信号输出。

【状态机模块（核心模块）】该部分由两个部分组成

FSM:

功能：有限状态机，处理输入，并实现状态转换

引脚：

input clk: 时钟信号

input reset: 重置信号
input IN_5c: 投入五元的信号
input IN_10c: 投入十元的信号
input IN_50c: 投入五十元的信号
input OUT_15c: 购买十五元商品的信号
input OUT_25c: 购买二十五元商品的信号
output curstate: 当前状态机状态
output nextstate: 状态机下一个状态

实现方法: 列出状态机的各个状态 (如前所述), 写出状态方程、驱动方程和输出方程, 通过对当前状态和输入信号的讨论完成状态转移。

calculator:

功能: 通过状态机状态进行余额计算并给出提醒信号

引脚:

input clk: 时钟信号
input reset: 重置信号
input curstate: 当前状态机状态
input nextstate: 状态机下一个状态
output success: 购买成功, 提醒购买者取走商品
output error: 购买失败, 余额不足提醒
output clear: 退币, 提醒购买者取走余额
output sum: 售货机内余额

实现方法: 通过对于状态机当前状态和下一个状态的讨论, 完成相应的余额计算和提醒信号的任务, 其中提醒信号安排了一个计数器, 当提醒亮起并持续 100 个时钟上升沿时, 提醒熄灭。

【显示模块】该部分由四个部分组成

counter:

功能: 告知该哪一个数码管显示数字

引脚:

input clk: 时钟信号
output wordselector: 表示该第几个数码管显示数字

实现方法: 两位二进制数计数器, 每一个时钟信号上升沿计数器加一

gettempnumber:

功能: 获得当前数码管需要显示的十进制数

引脚:

input outnumber: 需要显示的最终结果 (三位十进制数)
input wordselector: 该第几个数码管显示数字
output tempnumber: 当前数码管需要显示的十进制数

实现方法: 利用 case 分支语句, 对 wordselector 讨论以通过 outnumber 计算 tempnumber

numbertranslator:

功能: 七段式数码管译码器

引脚:

input in: 当前数码管该显示的十进制数
output out: 数字对应的七段式数码管每一段的高低电平

实现方法: 对 0-9 九个数字进行讨论, 依次给出数码管每一段高低电平

segtranslator:

功能：获得位选信号


引脚：

input wordselector：该第几位数码管显示

output segout：位选信号

实现方法：对 wordselector 进行讨论，对于每一个数码管显示的情况均给出对应的位选信号

四 波形仿真图与说明

 

in1-in3 分别代表投币 5、10、50 元，以低电平为有效电平；out1、out2 分别代表购买 15、25 元商品，以高电平为有效电平。reset 是重置清零信号。sum 是余额，success 是取走货物信号，error 是余额不足信号，clear 是取走退币信号。

以上是一个购买的完整流程，我们以此来验证状态机以及余额计算的正确性。应该注意，仿真时为了体现出效果，我们将分频电路和消抖电路计数器的常数进行了更改。

1) in1 输入低电平，代表投币 5 元，经过若干时钟周期后 state 变为 GOT_5c(1)，当投币结束后 state 重回 GOT_WAITING(0)，sum 余额也变为 5 元

2) in2 输入低电平，代表投币 10 元，经过若干时钟周期后 state 变为 GOT_10c(2)，当投币结束后 state 重回 GOT_WAITING(0)，sum 余额也变为 15 元

3) in3 输入低电平，代表投币 50 元，经过若干时钟周期后 state 变为 GOT_50c(3)，当投币结束后 state 重回 GOT_WAITING(0)，sum 余额也变为 65 元

4) out1 输入高电平，代表购买 15 元商品，经过若干时钟周期后 state 变为 BUY_15c(4)，当购买结束后 state 重回 GOT_WAITING(0)，sum 余额也变为 50 元，并且给出了 success 提示

5) out2 输入高电平，代表购买 25 元商品，经过若干时钟周期后 state 变为 BUY_25c(5)，当购买结束后 state 重回 GOT_WAITING(0)，sum 余额也变为 25 元，并且给出了 success 提示


6) out2 输入高电平，代表购买 25 元商品，经过若干时钟周期后 state 变为 BUY_25c(5)，当购买结束后 state 重回 GOT_WAITING(0)，sum 余额也变为 0 元，并且给出了 success 提示

7) out2 输入高电平，代表购买 25 元商品，经过若干时钟周期后 state 变为 BUY_25c(5)，当购买结束后 state 重回 GOT_WAITING(0)，然而余额不足，给出了 error 提示


8) in3 输入低电平，代表投币 50 元，经过若干时钟周期后 state 变为 GOT_50c(3)，当投币结束后 state 重回 GOT_WAITING(0)，sum 余额也变为 50 元

9) reset 输入低电平，代表清零，此时 state 重回 GOT_WAITING(0)，sum 余额也变为 0 元


五 效果展示

 


1) 初态

 


2) 投币 5 元

 


3) 投币 10 元

 


4) 投币 50 元

 


5) 购买 15 元商品，给出取货提示

 

6) 购买 25 元商品，给出取货提示

 

7) 退币，给出取币提示

 

8) 购买 25 元商品，报错

六 实验中遇到的问题与解决方案

1. 在写有限状态机时，我将阻塞赋值和非阻塞赋值搞混，导致状态出错：

我通过翻阅老师的讲义和上网查找相关资料，搞清了阻塞赋值和非阻塞赋值的含义：

- 1) 阻塞赋值用等号 ($=$)，一般对应电路中的组合逻辑赋值，等号右端的结果会立刻赋值给左端。
- 2) 非阻塞赋值用小于等于号 (\leq) 表示，一般对应电路中的时序逻辑赋值，等号右端的结果不会立刻赋值给左端。
- 3) 在 `always` 语句中，阻塞赋值等号左端的参数如果参与该模块的其他运算，则按照赋值后的结果参与运算，而非阻塞赋值等号左端的参数依旧按照未赋值前的结果参与运算。

通过以上内容的重新理解，我将阻塞赋值和非阻塞赋值重新调整，并获得了正确答案

2. 初始值初始化不会写

经查阅资料，我发现初始化可以在声明寄存器时一并赋初值，也可以使用 `initial` 语句块进行初值赋值。

同时，也可以采用老师上课传授的方法，在更新状态的 `always` 语句块中书写，这种方法比较考验书写的技巧，不如采用前一种方法方便。

3. 仿真时无法仿出正常波形

经过仔细检查，发现消抖电路要经过数十个波形才能给出输出，且分频电路也需要计数器计数参与，而 `clk` 间隔时间是有下限的，时间过短会导致仿真时程序卡死。因此我们需要检验状态机正确性时，适当调整参数，使得信号经过几个周期就可输入，同时分频电路也无需将分频倍数设定过高，则就可以仿真出正确的波形了。

4. `output` 传递的信号出错

仿真后发现 `output` 传回顶层电路的值不正确，经过排查 `warning` 发现，顶层电路中并未声明向量，而是将它当做了普通的导线，因此只能容纳 0/1，而一个多位向量传递给它当然会出现错误，这提醒我们一定要认真排查 `warning` 中的提示，不能有马虎！

5. 缺少模块化思维

最开始我在主函数中通过 `assign` 语句和 `always` 语句接线，但导致的后果是代码写到一半，逻辑已经异常

混乱了；于是我自顶而下开始重新设计，将需要实现的功能一个一个分类并且划分成模块，然后再自底向上实现小模块并在主函数中将各个模块组装，由此写出的代码异常清晰且非常利于维护。